



Travaux pratiques | [E] TP n°2 | Matériel

Étude du circuit RC

Par binôme

1 boîte à décade de résistance

1 boîte à décade de capacité